# Generatore di funzioni

Modalità operative Circuito di uscita Uso del generatore di funzioni

# Modalità operative

Il generatore di funzioni è un dispositivo in grado di generare segnali di tensione con forme d'onda:

- **standard** (continua, sinusoidale, quadrata, triangolare, a rampa, impulsiva, rumore gaussiano, ...)
- modulate (in ampiezza, in frequenza, ...)
- arbitrarie (non tutti i modelli): i campioni del segnale da generare sono 'scritti' in un dispositivo di memoria
  - risoluzione: da 8 a 14 bit
  - profondità di memoria: da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di campioni
  - frequenza di scansione: da 10 MSa/s a 40 MSa/s

# Modalità operative

Principali parametri impostabili per le forme d'onda standard:

- ampiezza (V<sub>pp</sub>, V<sub>rms</sub>, dBm)
  - ⋄ valori tipici da 10 mV<sub>pp</sub> a 10 V<sub>pp</sub>
- frequenza (tranne che per il rumore)
  - valori tipici da 100 μHz a 10 MHz (dipende dalla forma d'onda generata)
- fuori zero (offset)
- fase iniziale (tranne che per il rumore)
- tempo di salita (solo per f.d.o. impulsiva)

# Modalità operative

Principali parametri impostabili per le forme d'onda modulate:

- portante (forma d'onda, ampiezza, frequenza, ...)
- sorgente di modulazione (interna o esterna)
- modulante (nel caso di sorgente interna)
  - sinusoide, quadra, triangola, rampa crescente o decrescente, ...
- parametri di modulazione
  - AM: profondità e frequenza di modulazione
  - FM: frequenza di modulazione e deviazione di frequenza




### Circuito di uscita

#### **ATTENZIONE**

La resistenza di uscita dei generatori di funzione è pari a 50  $\Omega$  L'ampiezza indicata sul *display* si riferisce al caso in cui il circuito stimolato dal generatore presenta una resistenza anch'essa pari a 50  $\Omega$ 

# Generatore di funzioni

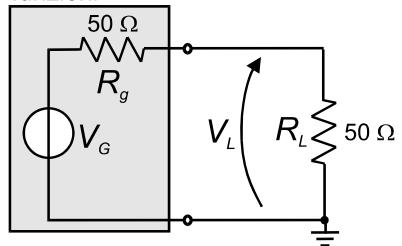


$$V_L = V_G \cdot \frac{R_L}{R_g + R_L} = \frac{V_G}{2}$$

### Circuito di uscita
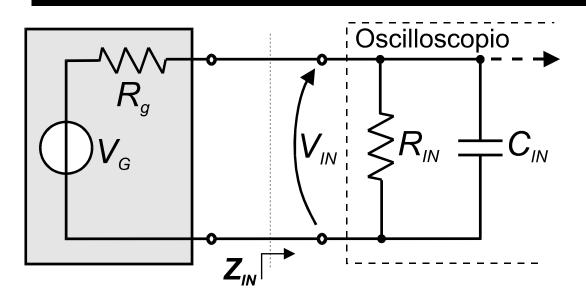
#### **ATTENZIONE**

Se la resistenza del circuito stimolato dal generatore è diversa da 50  $\Omega$ , l'ampiezza del segnale presente all'uscita del generatore è diversa da quella indicata sul *display*.



$$Se Z_{IN} >> R_g$$

$$\downarrow \downarrow$$


$$V_{IN} \approx V_G$$

**NOTA: Z**<sub>IN</sub> dipende dalla frequenza

### Circuito di uscita
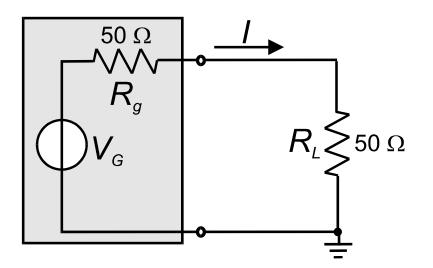
#### **ATTENZIONE**

Un generatore di funzioni è in grado di fornire solo segnali a bassa potenza (correnti fino ad alcune decine di milliampere).




Se 
$$V_{pp_{MAX}} = 10 \text{ V}$$

$$\downarrow \downarrow$$


$$I_{pp_{MAX}} = \frac{V_{pp_{MAX}}}{R_g + R_L} = 100 \text{ mA}$$

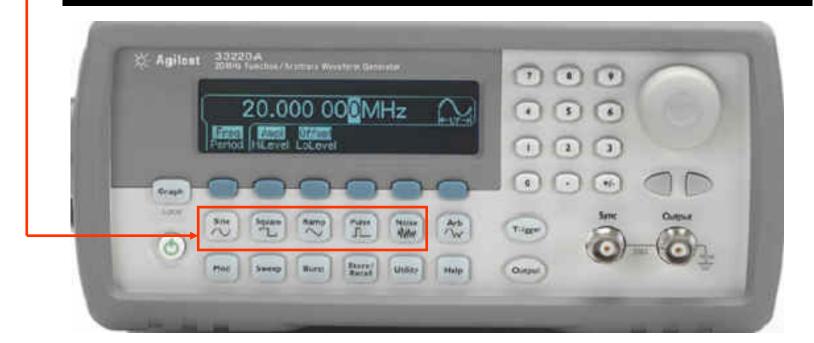- 1) Selezione della forma d'onda
  - Commutatore rotante a scatti oppureserie di pulsanti associati alle varie f.d.o.




- 2) Impostazione dei parametri della f.d.o.
  - Dipendono dalla f.d.o. selezionata ...
    - sinusoide: ampiezza, frequenza, offset, ...
    - quadra: ampiezza, frequenza, duty cycle, ...
    - impulso: ampiezza, duty cycle, tempo di salita, ...
    - rumore: ampiezza e offset
    - ...

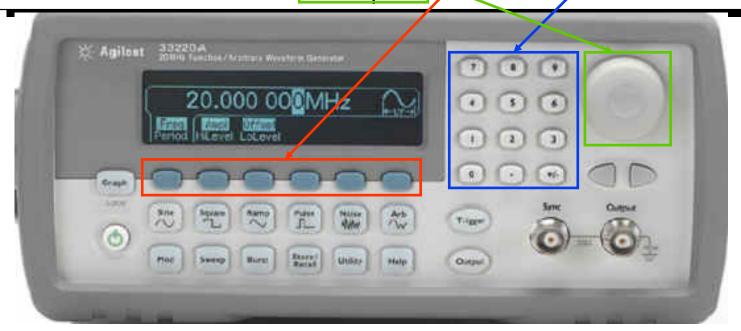- 2) Impostazione dei parametri della f.d.o.
  - Serie di manopole associate ai vari parametri oppure uso combinato di softkeys tastierino numerico e/o manopola



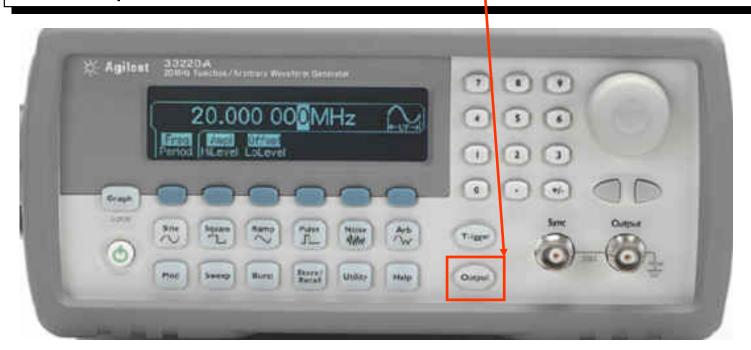
- 3) Invio del segnale impostato all'uscita del generatore
  - solitamente tramite un pulsante presente sul pannello frontale


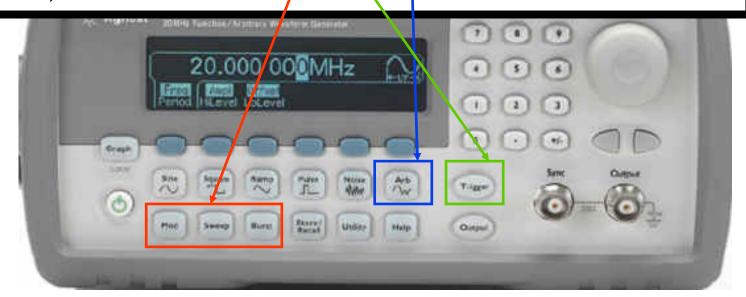
#### Pannello frontale

Oltre ai pulsanti descritti, sono presenti altri pulsanti per

- Uimpostazione dei parametri di modulazione
- la selezione di f.d.q. arbitrarie contenute in memoria
- l'avvio della scansione della memoria interna
- ₹> ...



#### Pannello frontale

### Sono inoltre presenti

- Usincronizzato con il segnale fornito su **Output**)



#### Pannello posteriore



#### Pannello posteriore



#### Pannello posteriore

